

Prset 6

26977

Q1

~~F =~~

X	Y	Z	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$F =$	$x'y'z'$	$+$	$x'yz'$	$+$	$xy'z'$	$+$	$xyz$	$=$	F
1	0	0	0	0	0	0	1		
0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	1	0	0	0	0	0	1		
0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	1	0	0	0	1		
0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	1	1		

Q2

x	x	z	Maj
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$(x+y+z) * (x+y+z) * (x+y+z) * (x+y+z) = Maj$$

1	1	1	0	0
1	1	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

Q3

$x$	$y$	$\overline{x \cdot y}$	$y'$	$F$	$F = \overline{x \cdot y} + y'$
0	0	1	1	1	
0	1	1	0	1	
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	0	

any function written as a product of sum

Q4

$x$	$y$	$z$	odd
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$\overline{x} \overline{y} z$	$x \overline{y} z$	$x y \overline{z}$	$x y z$	odd
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
1	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1

Final circuit

26977

